

Tietokoneen komponentit



Turun yliopisto
University of Turku

Tänään

- Loogiset piirit
- Tietokoneen komponentit
 - Yhteen- ja vähennyslasku
 - Väylä
 - Rekisterit
 - Kello



Loogiset piirit



Loogiset piirit

- Transistorien ja diodien avulla muodostetaan kytkentöjä, ns. **loogisia piirejä** (*logical circuits*)
 - Piirit kuvaavat päätöksentekoa eli logiikkaa, kun korkea ja matala jännitetaso tulkitaan totuusarvoina tosi ja epätosi
- Loogiset piirit muodostuvat **porteiksi** tai **veräjiksi** (gates) kutsutuista komponenteista
- Portti toteuttaa jonkin totuusarvoisen funktion yhden tai useamman syöttö- ja tulossignaalin välillä



Porttien toteutuksesta

- Portit toteutetaan erilaisin transistorien ja diodien kytkennöillä
 - Emme mene teknisiin yksityiskohtiin, tämä ei ole tietotekniikan kurssi
 - Tarkastelemme korkeammalla abstraktiotasolla
- Piirit nähtävissä Boolean lausekkeiden vaihtoehtoisena esitysmuotona
 - Oleellista, että lausekkeet toteutettavissa puolijohteiden avulla
- Porttien totuusfunktiot voidaan määritellä ***totuustaulujen*** avulla
- Seuraavassa loogisten funktioiden NOT, AND, OR, NAND (= Not AND), NOR (= Not OR), XOR (=eXclusive OR) ja EQV (=EQVivalence) totuustaulut, Boolean lausekkeet ja käytetyt piirrossymbolit







Portteja

x	y	x AND y xy	x OR y $x + y$	x NAND y $\sim(xy)$	x NOR y $\sim(x + y)$	x XOR y $x \oplus y$	x EQV y $\sim(x \oplus y)$
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1

x	NOT x $\sim x$
0	1
1	0




Porttien piirrossymbolit

    

Looginen piiri - esimerkki

- Piiri lausekkeelle


$$g(x, y) = x \text{ AND NOT } y$$

 

Looginen piiri - esimerkki

- Piiri lausekkeelle

$$g(x, y) = x \text{ AND NOT } y$$

 

- "Ylimääräiset" pallot ovat ViLLEn raahauspisteitä, eivätkä varsinaisesti kuulu piirin piirtoon



Signaalista loogisessa piirissä

- Signaalin haaroitus on sallittua:
 - Yhdestä kohdasta lähtevä signaali kopioituu identtisenä jokaiseen lähtevään haaraan
- Signaalin yhdistämisessä tapahtuu aina jokin looginen operaatio
- Looginen operaatio on aina merkittävä asianmukaisella portin symbolilla




Loogisista porteista

- Perusportteja yhdistelemällä voidaan rakentaa loogisia piirejä moniin eri tarkoituksiin
- Piirit esitetään Boolean lausekkeina
- Lausekkeita voidaan siis sieventää Boolean algebran avulla
- Sieventämisen tarkoitus: tarvittavan "raudan" määrää voidaan vähentää matematiikkaa käyttäen



Tarvittavat portit

 - Vähemmällä määrällä perusportteja tullaan toimeen
- Esim. XOR muiden porttien avulla:



- Kaikki perusportit voidaan esittää vain NAND-portteja (tai NOR-portteja) käyttäen
 - Jokainen tietokoneen piiri voitaisiin rakentaa vain näillä porteilla



Miten piirejä muodostetaan?

- Piiri voidaan muodostaa "keksimällä"
- On systemaattisia tekniikoita, katsotaan esimerkkiä:
- Muodostetaan piiri funktiolle $f = f(x, y, z)$ jolla on oikealla oleva totuustaulu
- Lauseke voidaan lausua taulukon avulla:
 - Valitaan x, y, z-kombinaatiot joilla f=1
 - Jos syötteen arvo on tässä 1, syötteen symboli mukaan sellaisenaan, jos on 0, syöte komplementoidaan
 - Rivin (ehkä komplementoidut) syötteen yhdistetään AND-operaatiolla
 - Rivit yhdistetään OR-operaattorilla

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$(\text{NOT } x \text{ AND } y \text{ AND } z) \text{ OR } (x \text{ AND NOT } y \text{ AND } z) \text{ OR } (x \text{ AND } y \text{ AND NOT } z)$

Lisää aiheesta:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Disjunkttiivinen_normaalimuoto




Turun yliopisto
University of Turku

Miten piirejä muodostetaan?

$(\text{NOT } x \text{ AND } y \text{ AND } z) \text{ OR } (x \text{ AND NOT } y \text{ AND } z) \text{ OR } (x \text{ AND } y \text{ AND NOT } z)$

- Eli

 
$$f(x, y, z) = \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z}$$



Miten piirejä muodostetaan?


- Toisaalta
 
$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= \bar{x}yz + x\bar{y}z + xy\bar{z} \\&= \bar{x}yz + x(\bar{y}z + y\bar{z}) \\&= \bar{x}yz + x(y \oplus z)\end{aligned}$$



Piirien piirtotekniikkaa

 - AND- ja OR-porteille voidaan sallia useita syötteitä
- NOT-portti voidaan esittää pienellä ympyrällä syöttölinjassa
- Aikaisemmalle piirille saadaan siis:



- Jos ympyrän ja portin välissä on lyhyt viiva, kyseessä on VILLEN piirtämä kaavio, jossa nämä ympyrät tarkoittavat kytkentöjen "raahauspisteitä". Esim. seuraava kalvo




Piirin muodostus - esimerkki

- Muodostettava piiri funktiolle
- Huomataan, että g saa arvon 1, kun $x = 1$ (riippumatta y :n ja z :n arvoista) ja x :stä riippumatta kun $y=z=1$
- "Keksitään" siis

$$g = g(x, y, z)$$

$$g(x, y, z) = x \text{ OR } (y \text{ AND } z)$$

x	y	z	g
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

Tietokoneen komponentteja

Tietokoneen komponentteja

- Tietokone on periaatteessa suuri määrä portteja sisältävä looginen piiri
- Rakenne on erittäin modulaarinen, laajempia komponentteja:
 - Aritmetiikasta huolehtiva yksikkö
 - Kahden komplementtilukujen yhteen- ja vähennyslasku laitteistollisesti
 - Kerto- ja jakolasku matalan tason ohjelmilla tai laitteistollisesti
 - Korkeamman tason laskenta konekielellä tai korkeamman tason ohjelmilla
 - Muisti
 - Tietojen automaattisen käsittelyn välttämätön edellytys
 - Kohta tarkastellaan yhden bitin muistavaa laitetta (ns. kiikku) sekä n-bittisen rekisterin konstruoimista kiikuista



...Tietokoneen komponentteja

- Väylät
 - Siirtävät tietoa komponenttien välillä
 - Jaettavissa loogisesti tieto-, ohjaus- ja osoiteväyliin
 - Tieto- ja osoiteväylien avulla tiedon siirto rekisterien ja keskusmuistin välillä
 - Ohjausväylän avulla toteutetaan koneen ohjelmoitavuus
- Loogiset vertailut
 - Mahdollistavat välttämättömien valinta- ja toistorakenteiden toteutuksen
 - Kurssilla tarkasteltavat operaatiot ovat kahden komplementtilukujen nolisuuden ja negatiivisuuden tarkastaminen



...Tietokoneen komponentteja

- Rakenne on erittäin modulaarinen, komponentteja
 - Kello
 - Tahdistaa eri komponenttien toimintaa
 - Kellotaajuus määrää koneen nopeuden
 - Kellotaajuuden nostoa rajoittavat komponenttien fysikaaliset ominaisuudet
 - Syöttö ja tulostus
 - Näyttö ja näppäimistö loogisessa mielessä yksinkertaisia
 - Käytännössä tärkeitä komponentteja



Yhteenlasku



Yhteenlasku

- Yhteenlasku kahden komplementtiluvuilla toteutetaan tavallisella ”kynällä ja paperilla allekkain” –algoritmilla
 - Sarakkeessa olevat numerot lasketaan yhteen
 - Lisätään mahdollinen muistinumero edellisestä sarakkeesta
 - Tulos kirjoitetaan viivan alle
 - Mahdollinen syntynyt muistinumero seuraavaan sarakkeeseen




Puolisummain

- Merkitään kahden bitin yhteenlaskun 2-bittisen tuloksen
 - ensimmäistä bittiä m :llä (muistinumero)
 - jälkimmäistä bittiä s :llä (sarakesumma)
- Yhteenlaskua $x+y = m,s$ kuvaa totuustaulu:
- Taulusta nähdään että
$$m = xy$$
$$s = x \oplus y$$
- Tällainen laite on ns. **puolisummain** (*half-adder*)


x	y	m	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0



Puolisummain

 


Merkitään

 

Pidempien lukujen laskeminen

 - Pidempien lukujen laskeminen vaatii useita puolisummaimia
- n-bittinen ***kokosummain*** (*full adder*) konstruoidaan modulaarisesti $2n-1$:stä puolisummaimesta. Alla 4-bittinen kokosummain.



4-bittinen kokosummain

- Piiri laskee yhteenlaskun


$$x_3x_2x_1x_0 + y_3y_2y_1y_0 = z_4z_3z_2z_1z_0 \cong z_3z_2z_1z_0 \pmod{2^4}$$

- Ulostulo z_4 siis vuotaa 4-bittisillä luvuilla
- Kahden komplementin luvuilla 4 bitillä voi esittää luvut -8...7
 - Yhteenlaskun tulos ei välttämättä mahdu 4 bittiin, tapahtuu ylivuoto ja tulos virheellinen (mutta oikein mod 2^4)
 - Huomattava, että tulos voi olla oikein vaikka $z_4 = 1$
 - Esim. kahden komplementtiesityksillä $1_{10} - 1_{10} = 0001_2 + 1111_2 = 0000_2$, $z_4 = 1$



4-bittinen kokosummain - esimerkki

	0	1	1	1
	0	0	1	1
+	0	1	1	1
	1	0	1	0

 

Kokosummaimen looginen piiri


- Looginen piiri kuvaa ”kynällä ja paperilla allekkain” –algoritmin
- Algoritmin looginen piiri on helppo toteuttaa elektroniikalla
 - Kussakin sarakkeessa (oik. puoleisinta lukuun ottamatta) suoritetaan kaksi puoliyhteenlaskua: lukujen bittien yhteenlasku ja muistinumeron lisäys
 - OR-portti riittää, koska (nollasta poikkeava) muistinumero voi syntyä vain toisessa sarakkeen puoliyhteenlaskuista
 - Jos ylemmässä $\frac{1}{2}$ -yhteenlaskussa syntyy muistinumero $m=1$, on tulos $s=0$, jolloin alemmassa $\frac{1}{2}$ -yhteenlaskussa toinen yhteenlaskettava on 0 joten sen syntyvä muistinumero on 0
 - Jotta alemmassa $\frac{1}{2}$ -yhteenlaskussa syntyisi muistinumero $m=1$, pitää yhteenlaskettavien olla 1 ja 1; tällöin ylemmässä $\frac{1}{2}$ -yhteenlaskussa syntynyt tulos on siis 1, jolloin syntynyt muistinumero on 0



Vähennyslasku

Vähennyslasku

 - Vähennyslasku voidaan toteuttaa kokosummaimen avulla muuntamalla toinen yhteenlaskettava vastaluvukseen:
 - Kahden komplementtiluvuilla tämä onnistuu muuttamalla bitit komplementeikseen ja lisäämällä tulokseen ykkönen



Vähennyslasku

- Voidaan toteuttaa myös suoraan kuten ”kynällä ja paperilla allekkain”-algoritmi
 - Kun nolasta vähennetään ykkönen, täytyy lainata 10_2 seuraavasta sarakkeesta



Puolivähennin

- Merkitään kahden bitin vähennyslaskun 2-bittisen tuloksen
 - ensimmäistä bittiä l:llä (lainaus)
 - jälkimmäistä bittiä e:llä (sarake-erotus)
- Vähennyslaskun x-y totuustaulu:
- Taulusta nähdään että

$$l = \bar{x}y$$



$$e = x \oplus y$$

x	y	l	e
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

- Tällainen laite on ns. **puolivähennin** (*half-subtractor*)



Puolivähennin

  

- Kokovähennin voidaan konstruoida modulaarisesti puolivähentimistä



KiiKKu




Kiikku

- Muisti: jokin tapahtuma riippuu syötteen lisäksi myös aiemmin tapahtuneesta
- Muistin toteutus vaatii siis loogisen piirin, jolla on historia
 - Sen toiminta riippuu aiemmin tapahtuneesta (eli aiemmasta syötteestä)
- Piirin historia kuvataan sen tilana, aiempien toimintojen lopputuloksena
- Yksinkertaisin muistava piiri on yhden bitin muistava **kiikku** (*flip-flop*)



Kiikun muistiosa

 

- Ristiinkytketty kahden NOR-portin piiri
- x ja y ovat muistiosan syötteitä, M muistettu bitti

Muistiosan toiminta totuustaulun avulla

M_t on M :n vanha arvo ajanhetkellä t ja M_{t+1} M :n uusi arvo ajanhetkellä $t+1$


x	y	M_t	M_{t+1}	
0	0	0	0	Pidä tilaa
0	0	1	1	
0	1	0	0	Aseta 0
0	1	1	0	
1	0	0	1	Aseta 1
1	0	1	1	

Kiikku

- Ongelma: syötteet $x=y=1$ ei sallittuja, tällöin $M = \bar{M} = 0$
 - Periaatteessa $\sim M$ -ulostulosta voitaisiin luopua, mutta
 - Fyysisissä piireissä suurin ongelma on, että kun siirrytään tilasta $(x,y)=(1,1)$ tilaan $(x,y)=(0,0)$ (eli pidä tilaa), niin x tai y saattavat (hyvin useinkin) mennä 0:ksi eri aikaan
 - Tällöin ei voida ennustaa, tuleeko M :n lopulliseksi arvoksi 1 vai 0!
- Ratkaisu: Kiikku muodostetaan kahdesta osasta: ohjausosasta ja muistiosasta



Kiikku

 

Kiikku

- Kiikulla on kaksi syötettä: kontrollibitti C ja databitti D
- Tilaa kuvaa tulosbitti M (komplementti $\sim M$ voidaan myös ottaa)
- Kiikkua käytetään:
 - Kun databitti D halutaan kirjoittaa muistiin M, asetetaan kontrollibitti C ykköseksi, jolloin M saa saman arvon kuin D
 - Kun D on kirjoitettu muistiin, kontrollibitti C asetetaan nolaksi. Tällöin M ei muutu, vaikka D muuttuisikin.



Kiikku

x	y	M_t	M_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1

- Jompikumpi linjoista $x=CD$ ja $y=C\sim D$ on aina nolla
- Yhdistelmä $x=y=1$ ei mahdollinen
- Kun muistiosan ohjaus $(x,y)=(0,0)$, ristiinkytkentä säilyttää entisen tilansa (oli se 0 tai 1)
- Ohjauksella $(x,y)=(1,0)$ asettuu ristiinkytkentä tilaan $M=1$ ja ohjauksella $(x,y)=(0,1)$ tilaan $M=0$
- Se toimii siis halutulla tavalla:
 - Kun $C=0$, muistiosan ohjaus $(x,y)=(0,0)$ säilyttää ristiinkytkennän tilan ja piiri muistaa $M:n$
 - Kun $c=1$, muistiosa ohjaus $(x,y)=(D,\sim D)$ pakottaa piirin tilaan $M=D$



Kiikun toiminta

- Kiikun (ja muiden loogisten piirien) tarkastelussa huomattava, että peräkkäinen johtojen seuranta johtaa virheelliseen tulkintaan
 - Etenkin piirin sisältäessä ristiinkytöntöjä
- Ideana: tietyillä syötteillä piiri jää stabiiliin tilaan
 - Kiikun piirissä on ristiinkytöntöjen takia periaatteessa mahdollista, että M jäisi heilahtelemaan tilojen 0 ja 1 välillä, jolloin piiri olisi käyttökelvoton
 - Ohjausosa rakennettu niin, että näin ei voi käydä



Kiikun toiminta – ilman totuustaulua


- *Tapaus 1: **Muista bitti M.** Tulee asettaa $C=0$. Silloin $x=y=0$ D:stä riippumatta.*
 - Muistiosan ylempään NOR-porttiin menee 0 ja M ja ulostulo on siis $\sim M$
 - Alempaan NOR-porttiin menee syötteenä $\sim M$ ja 0, joten ulos tulee M.
 - M:n arvo ei muutu eli piiri muistaa M:n
- *Tapaus 2: **Tallenna $M=0$.** Tulee asettaa $C=1$ ja $D=0$. Nyt $x=0$ ja $y=1$.*
 - Koska $y=1$, alemmasta NOR-portista tulee aina ulos 0
 - Näin ollen M saa arvon 0 riippumatta M:n vanhasta arvosta
- *Tapaus 3: **Tallenna $M=1$.** Tulee asettaa $C=1$ ja $D=1$. Nyt $x=1$ ja $y=0$.*
 - Alemman NOR-portin ylempi syöttö on aina 0 ja koska y on aina 0, alemman portin ulostulo on aina 1
 - M saa siis arvon 1 M:n vanhasta arvosta riippumatta



Rekisteri

Rekisteri

 - Useamman bitin mittaisen jonon (ns. sanan) tallentamiseen käytetään **rekisteriä**
 - Rekisteri rakennetaan kiikuista
- Nelibittinen rekisteri:



Rekisteri

- Rekisterissä on neljä kiikkua
 - Kytetty 4 linjan väylään, jota käytetään lukemiseen ja kirjoittamiseen
- W (write) ja R (read) toimivat ohjausbitteinä
 - Lepotilassa $R = W = 0$
 - Kun $W = 1$ ja $R = 0$, väylällä oleva luku $x_3x_2x_1x_0$ kirjoittuu rekisteriin (kukin bitti omaan kiikkuunsa)
 - Aikaisemmin tallennettu bitti ei häiritse, sillä AND-portti antaa arvon 0 R:n arvon ollessa 0
 - Kun $R = 1$ ja $W = 0$, piirii antaa johtoihin x_3, x_2, x_1, x_0 aiemmin tallennetut bitit



Lisää komponentteja

A decorative horizontal bar at the bottom of the slide, composed of several colored rectangular segments in orange, red, purple, dark blue, light blue, green, and lime green.

Väylät

- Eri komponentteja yhdistäviä tiedonsiirtoyhteyksiä kutsutaan **väyliksi** (*bus*)
- Väylä: kokoelma komponentteja yhteenliittäviä johtoja
- Toiminnallisesti kolmenlaisia:
 - Tietoväylä – käytetään varsinaiseen tiedon siirtoon
 - Ohjausväylä – ohjaa tiedon siirtoa, mm. käynnistäen siirron
 - Osoiteväylä – määrää minne tai mistä tieto siirretään
- Sama fyysinen väylä voi (joskus) toimia useammassa tehtävässä



Väylät

- Kun tietoa halutaan tallentaa johonkin muistipaikkaan
 - Tallennettava tieto lähetetään tietoväylään
 - Kyseisen muistipaikan osoite lähetetään osoiteväylään
 - Tieto toimenpiteen laadusta lähetetään ohjausväylään
- Tietoväylä voi siirtää ainoastaan yhden sanan kerrallaan
 - Välttämätöntä määrätä mitkä komponentit saavat käyttää väylää milloin
 - Voidaan tehdä (periaatteessa) liittämällä komponentit väylään AND-piirillä, jonka toisena syötteenä aktivoiva ohjaussignaali
 - Kun ohjaussignaali päällä, komponentti aktivoituu ja tieto siirtyy väylään
 - Todellisuudessa usean komponentin liittäminen väylään ei onnistu AND-piirillä vaan esim. kolmitilapuskureilla ja multiplekserillä




Väylät

- Tarkastellaan keskusyksikköä, joka kytketty tieto-, ohjaus- ja osoiteväylään (seuraava kalvo)
- Kuhunkin väylään kytketty lukuisia rekistereitä, joilla oma osoite
- Kullakin muistipaikalla oma dekooderi, joka tunnistaa ko. muistipaikan
 - Tunnistaminen: kun dekooderille annetaan ko. muistipaikan osoite binäärisenä, sen tuloksena tulee olla 1; kaikilla muilla osoitteilla 0



Väylät

 

Väylät

- Kuvassa muistipaikan M13 ohjauskäskyt tunnistava dekooderi
 - Aktivoituu osoitteesta $13 = 1101_2$
 - Tällöin $a_3=1$, $a_2=1$, $a_1=0$, $a_0=1$
- Ohjausbiteillä R ja W ohjataan tiedon siirron suuntaa
 - Tieto: d (data), bitit d3, d2, d1, d0
- Esim. kun CPU:ssa $R=1$, $W=0$, niin M13:sta $R=0$ ja $W=1$
 - Eli CPU:n data kopioituu muistipaikkaan M13 (M13:n data muuttuu, CPU:n ei)
- Esim. kun CPU:ssa $R=0$, $W=1$, niin M13:sta $R=1$ ja $W=0$
 - Eli muistipaikan M13 data kopioituu CPU:n databitteihin (CPU:n data muuttuu, muistipaikan M13 ei)



Ohjauslogiikka

- Yhteen liitetyt komponentit tarvitsevat ohjaussignaaleja toiminnan valvontaan
- Ohjaussignaali määrää esim.
 - Milloin kiikku voi tallentaa syötteensä
 - Mikä komponentti voi siirtää tietoaan väylään
- Ohjaussignaalit tulevat tietokoneen ohjauslogiikkakomponentista
 - Vastaa oikean tiedon siirtämisestä sopivana aikana komponentilta toiselle
 - Varmistaa tietoihin kohdistettavien operaatioiden suorituksen



Ohjauslogiikka ja kello

- Ohjauslogiikkakomponentin tärkeä osa on kello
- Kello tuottaa sakara-aaltoa, vuorottelevia ykkös- ja nollasignaaleja tietyllä nopeudella
- Näillä varmistetaan, että
 - tietokoneen komponentit toimivat synkronisesti
 - kaikki komponentit saavat riittävästi aikaa operaatioidensa toteuttamiseen
- Yhden signaalin aikana tietokoneessa toteutetaan yksi alkeistapahtuma
 - Tietokone toimii siis sitä nopeammin, mitä suurempi kellotaajuus on
 - Kellotaajuutta rajoittavat puolijohdekomponenttien ominaisuudet



Tulossa

- Huomenna tutoriaali päivän aiheesta
- Ensi viikolla aiheena mikro-ohjelmointi

